Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 7

Tema: Medición y análisis de señales con Osciloscopio de Almacenamiento Digital (DSO).

Objetivos

- ✓ Familiarizar al alumno con el empleo de osciloscopios digitales.
- ✓ Estudiar distintas señales en el dominio de la frecuencia y utilizar las utilidades de los menús de medidas que suelen poseer estos instrumentos.
- ✓ Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio de almacenamiento digital con modulo matemático, FFT. (Tektronix TDS210) (*)
- ✓ Dos generadores de Funciones con salida senoidal triangular y cuadrada.
- ✓ Circuito modulador (ver Figura experimento 4)

(*) Nota: Esta guía fue preparada suponiendo que se empleará el osciloscopio indicado. Si el mismo no está disponible, pueden utilizarse otros modelos, pero habrá algunas diferencias en el uso de los menús.
Si está ante esta alternativa, solicite el manual del instrumento y consulte con el docente.

Informe Final

El informe final deberá incluir:

- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.
- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.
- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones

Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

A. Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
B. Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
C. Estudiante Documentación (**ED**): Sera el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Unidades Temáticas relacionadas
7

Competencias Específicas
3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.

4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1→Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes,

competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA6 – Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición en el dominio del tiempo señales eléctricas.

Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					10%
CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					10%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo practico					10%
CEval 26	Realiza las mediciones para evaluar diversos modos de operación de los osciloscopios digitales					10%
CEval 30	Realiza las mediciones para determinar los parámetros relevantes de la forma de onda presentada					10%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 12	Evalúa los resultados de las mediciones para determinar la validez de las mismas					20%
CEval 31	Realiza informe de campo presentando los resultados de la medición y las características principales de la onda					10%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
	TOTAL					**100%**

Introducción

El osciloscopio de almacenamiento digital, con modulo matemático que se va a emplear para efectuar este trabajo práctico, permite observar y analizar una misma señal en los dominios del tiempo y de la frecuencia.
En esta actividad de laboratorio, se buscará poner en evidencia las ventajas que supone el estudio de una señal en el dominio de la frecuencia, particularmente cuando la misma contiene una cantidad apreciable de armónicos y/o ruido superpuesto.
Se supone que, a esta altura, el estudiante está bien habituado al empleo de osciloscopios analógicos. Sin embargo, y dado que en este trabajo se va a utilizar un osciloscopio digital, es necesaria una previa lectura del manual del instrumento a fin de familiarizarse con cada uno de los menús que permiten controlar las funciones del mismo.
Afortunadamente, la mayoría de los osciloscopios digitales (DSO) poseen una función de "***Autoset***"(*), que ajusta automáticamente la base de tiempos y la sensibilidad vertical a valores óptimos para el procesador del DSO, lo cual facilita bastante el empleo del instrumento.
En las experiencias iniciales están detallados los pasos que se debe seguir para obtener los resultados esperados, con lo cual no deberías ser necesario el uso de la función mencionada. En las experiencias posteriores, se obviarán algunas explicaciones confiando en que el estudiante habrá adquirido la habilidad necesaria.

**) El "Autoset" es una función que produce alguna sensación de alivio en el operador porque en cierto sentido el mismo es una especie de "botón de pánico" que hay que pulsar cuando no se sabe muy bien que es lo que se está midiendo.*
En este sentido el "Autoset", es solo una facilidad más, que se va a utilizar siempre buscando no perder de vista la condición mencionada.

Antes de comenzar

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente cuáles son las placas o dispositivos bajos prueba que usará, y tomar nota de la misma, sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.


Todo proceso de medición, requiere que quien lo ejecute, tenga una idea aproximada de los valores que se esperan obtener. Esto es necesario para poder elegir el o los métodos a utilizar y los instrumentos que se emplearán. Además, si los valores concuerdan más o menos, ello es un indicio claro de que se está por buen camino.

Experimento 1 - Análisis de una forma de onda cuadrada

Procedimiento:

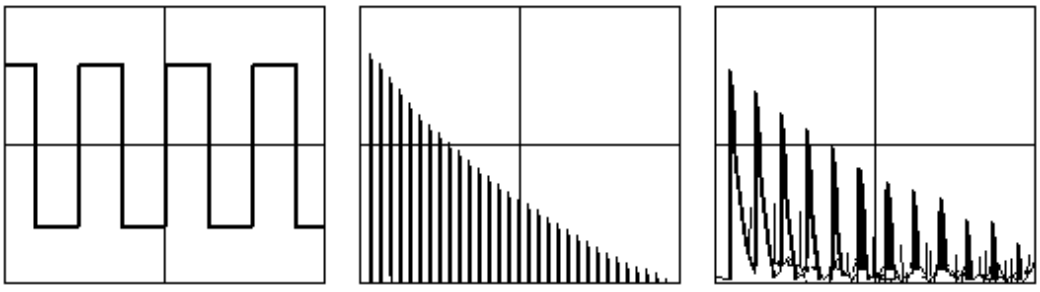a. Encender el osciloscopio y activar el Canal 1. (Aguardar unos instantes a que termine la rutina de encendido y pulsar los botones CH1/CH2 según corresponda).
b. Insertar la sonda de entrada X10 en la clavija correspondiente, y conectar la misma al TP de calibración disponible en el panel del osciloscopio.
c. Cuando aparezca la señal de prueba (onda cuadrada), calibrar la misma. Si no logra ver la señal en forma adecuada puede usar la función “AUTOSET”.
d. Encender el generador de funciones.
e. Ajustar la salida para onda cuadrada de 1KHz, sin CC y girar media vuelta el control de nivel de salida.
f. Conectar la salida del generador a la sonda de entrada del osciloscopio.
g. Verificar que el CH1 tenga:
    - Acoplamiento CC
    - Sin límite de ancho de banda
    - Sonda X10
    - No invertido.
h. Deberá aparecer, en la pantalla del osciloscopio, la señal de onda cuadrada.
i. Pulsar el botón “Math Menú” y verificar que el menú indique:
    - Operación FFT
    - CH1- Ventana rectangular
    - Zoom X1.
j. En la pantalla del osciloscopio deberá aparecer el espectro de la señal de entrada.
k. Con el control de “Posición horizontal” mover la imagen obtenida hasta que el comienzo del espectro se situé cerca del centro de la pantalla.
l. Con el botón correspondiente llevar a “Zoom X10”.

Los siguientes dibujos muestran de manera aproximada las imágenes que se espera que Ud. obtenga si ha seguido el procedimiento en forma correcta.



Dominio del tiempo | Dominio de la frecuencia | Zoom X10

Realizar las siguientes observaciones:

A. Como varía la presentación obtenida al elegir mediante el botón de menú "Adquisición" entre: Normal – Pico – Promedio (con 64 cuentas).
B. Como varía la presentación obtenida al elegir desde el menú al que se accede mediante el botón "Math menú", entre las distintas ventanas: Flattop – Rectangular – Hanning.

Efectuar las siguientes mediciones:

a. Pulsar el botón "Cursor" y verificar que el menú indique: Tipo Frecuencia – Fuente Matemática.
b. Seleccionar el modo de adquisición "Promedio" (con 64 cuentas),
c. Seleccionar ventana "Rectangular".
d. Con los cursores en "Frecuencia" (Menú Cursores), determinar las frecuencias de las siete (7) primeras componentes espectrales.

Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
Frec.(Hz)							

e. Cambiar la ventana a "Flattop", y con los cursores en "Amplitud" (Menú Cursores), determinar las amplitudes de las siete (7) primeras componentes espectrales. Téngase en cuenta que la escala vertical de la presentación está en dBv (es decir decibeles de tensión con referencia a 1V).
f. Obténgase por calculo, el valor eficaz de la señal estudiada, recuerde que:

$$\text{Veficaz} = \sqrt{(V_1)^2 + (V_2)^2 + (V_3)^2 + \ldots\ldots + (V_n)^2}$$


Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
V	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
dBv							
$V = 10^{\frac{dBv}{20}}$ Volt							
V^2							

Vef.:_____

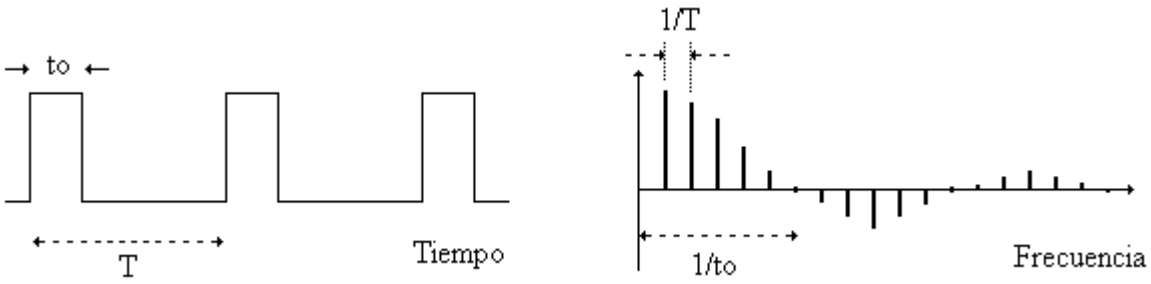
g. Si el módulo matemático del osciloscopio que está empleando lo tiene habilitado dentro del menú correspondiente, mida el valor el valor eficaz de la salida del generador y compare con el valor obtenido por cálculo. Si el menú no incluye la posibilidad de medida del valor eficaz, utilice el Multímetro digital True RMS. (Las dos mediciones deberían dar valores muy próximos).

Experimento 2 - Análisis de un tren de pulsos

Al considerar el análisis de una señal con forma de onda de tren de pulsos rectangulares conviene recordar lo siguiente:



Hay una relación inversa entre el periodo de la señal (T) en el dominio del tiempo y la separación entre las componentes presentes en el dominio de la frecuencia. Lo mismo ocurre con el ancho del pulso (to) y los puntos de cruce por cero de la envolvente del espectro de frecuencias. En dicho espectro aparecen componentes con signo positivo o negativo dependiendo de la fase relativa, lo cual es correcto desde un punto de vista formal (teórico). Ahora bien, al considerar el empleo del instrumento que estamos usando para esta experiencia, hay que tener en cuenta que el mismo no es capaz de distinguir diferencias de fase, por lo cual todas las componentes espectrales aparecen con signo positivo.

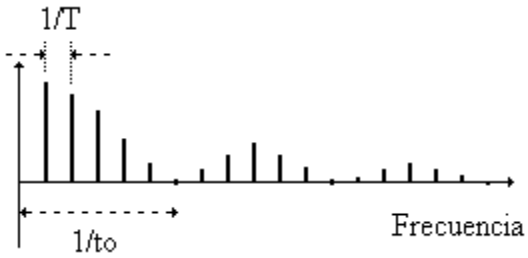


Procedimiento

a. Visualizar la señal con forma de onda cuadrada.
b. Mediante el control de simetría de salida del generador de funciones se deberá ajustar la salida del mismo para que proporcione una forma de onda de pulsos con periodo **T=1ms**, y ancho del pulso **to=250µs**. (Dependiendo del modelo de generador empleado, puede ser una perilla que debe jalarse y que se identifica con el rótulo: "Pull to Var –Ramp/Pulse").
c. Mantener el control de nivel de salida en una posición de media vuelta.
d. Se debe observar uan señal de pulsos. Si se le complica usar el modo "AUTOSET".
e. Pulsar el botón "**Math Menú**" y verificar que el menú indique:
    - Operación FFT - CH1-
    - Ventana rectangular –
    - Zoom X1.
f. En la pantalla del osciloscopio deberá aparecer el espectro de la señal de entrada.
g. Seleccionar el modo de adquisición "**Promedio**" (64 cuentas).
h. Con el control de "**Posición horizontal**" mover la imagen obtenida hasta que el comienzo del espectro se situé cerca del centro de la pantalla.
i. Aplicar el "**Zoom X10**".

Realizar las siguientes observaciones:

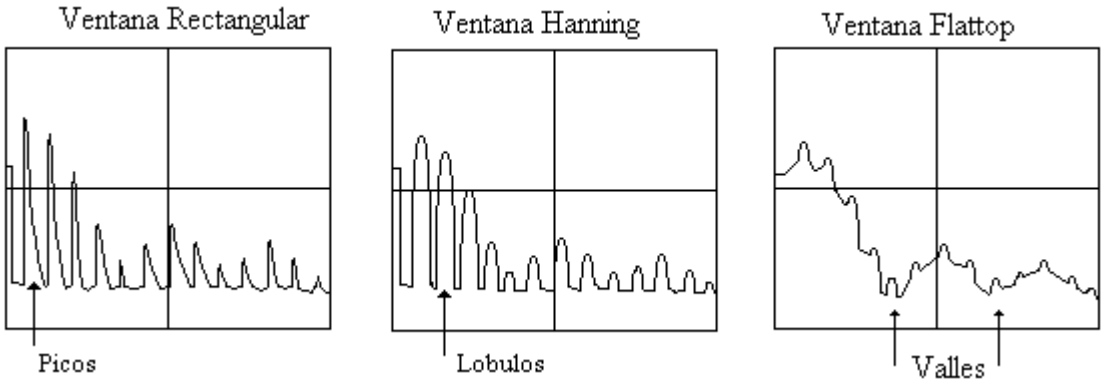a. Como varía la presentación obtenida al elegir desde el menú al que se accede mediante el botón "**Math menú**", entre las distintas ventanas: Flattop – Rectangular – Hanning.

Los siguientes dibujos muestran en forma aproximada, las imágenes que se espera que Ud. obtenga al emplear las distintas ventanas.



Efectuar las siguientes mediciones:

b. Asegúrese que desde el menú de adquisición este seleccionado el modo "**Promedio**" (con 64 cuentas), y la ventana "**Rectangular**".
c. Pulsar el botón "**Cursor**" y verificar que el menú indique: Tipo Frecuencia – Fuente Matemat.
d. Con los cursores en "**Frecuencia**" (Menú Cursores), colocar el Cursor 1 en la componente de CC (f0=0,000Hz).
e. Con el Cursor 2 ubicar cada una de las componentes y medir las frecuencias de cada una (fn).
f. Determinar las diferencias (Δfn)
g. Calcule el valor promedio de los **Δfn** obtenidos.

Cursor 2	f1=	f2=	f3=	f4=	f5=
Δfn	Δfn_1 = f1-f0	Δfn_2= f2-f1	Δfn_3= f3-f2	Δfn_4 = f4-f3	Δfn_5= f5-f4

Nota: tenga presente que los Δfn, deberán ser todos de valores muy próximos o iguales, si alguno le da, por ejemplo, el doble, es muy probable que no haya advertido la presencia de alguna componente de muy pequeña amplitud.

Δfn(promedio): _____

h. Calcúlese el periodo de la forma de onda de pulsos:

$$T = \frac{1}{\Delta fn(promedio)} \quad ; \quad T: _____$$

i. Cambiar la ventana a "**Flattop**", y con el Cursor 2 ubique y mida los valores de frecuencia correspondientes a los "Valles" de la gráfica obtenida.
j. Calcule el valor promedio de los **Δfmin**. obtenidos

Cursor 2	fa=	fb=	fc=
Δfmin	fa-f0=	fb-fa=	fc-fb=

Δfmin(promedio): _____

k. Calcúlese el ancho del pulso de la forma de onda analizada:

$$to = \frac{1}{\Delta f\ min(promedio)} \quad ; \quad to : _____$$

l. Determínese el valor de amplitud de la componente de CC (es decir el pico correspondiente a 0,000 Hz), para ello deberá seleccionar "Amplitud" desde el menú **Cursores**.
m. Mida el valor de la componente de CC de la salida del generador mediante el empleo del multímetro (Tenga en cuenta que deberá disponer el mismo para la medición de voltajes de CC), y compare con el valor obtenido en el paso anterior.

Experimento 3 - Observación de Frecuencias "Alias"

Uno de los problemas que pueden surgir al utilizar osciloscopios digitales, es que, si la velocidad de muestreo empleada es insuficiente, pueden aparecer erróneamente componentes de frecuencia distintas de las que hay aplicadas a la entrada del instrumento. Estas componentes falsas se denominan "**Alias**", y en este experimento, se forzará la situación para que tal defecto quede en evidencia.

Procedimiento:

a. Utilice el generador de funciones para producir una onda senoidal de 10KHz.
b. Ajuste el control de nivel de salida a un valor medio (no es crítico, y si es necesario luego lo retocará).
c. Conecte el osciloscopio a la salida del generador.
d. Se debe visualizar la onda senoidal en la pantalla. Si se le complica puede usar la función "**Autoset**"
e. Seleccione en el menú "**Math menú**" los modos configurar: FFT, CH1, Hanning y Zoom X1.
f. Ajustar la perilla "Sec/div" hasta llevar la frecuencia de muestreo a 25.0Ks/s.
g. Verificar mediante el empleo del menú "Cursores" que la frecuencia de la señal de salida del generador sea efectivamente 10KHz; si no es así, retocar el control correspondiente.
h. Sin tocar el cursor que usó para verificar la frecuencia, y que había dejado en 10KHz, aumentar progresivamente la frecuencia del generador y observar cómo se produce el "repliegue" en la frecuencia de Nyquist de 12,5KHz. (*)

i. Cambie la salida del generador a onda cuadrada y repita la observación.

(*) Para el valor de velocidad de muestreo que Ud. ha elegido la frecuencia máxima que se puede muestrear sin que haya efecto de alias, es justamente 12,5 KHz.

Experimento 4 - Análisis de una señal modulada en amplitud

En este experimento, se va a utilizar un circuito sencillo (que se muestra un poco más adelante) para generar una señal de amplitud modulada, el cual emplea un circuito sintonizado cuyos valores se han fijado para que resuene en 50KHz aproximadamente. En dicho circuito, que emplea un diodo (D1) como elemento alineal, se puede utilizar cualquier diodo apto para RF.
Para realizar esta experiencia, se requerirán dos generadores de señales. Uno de ellos debe entregar una señal senoidal que servirá como portadora. El otro se usará para modular, y será necesario que disponga de salida senoidal, cuadrada, y triangular.

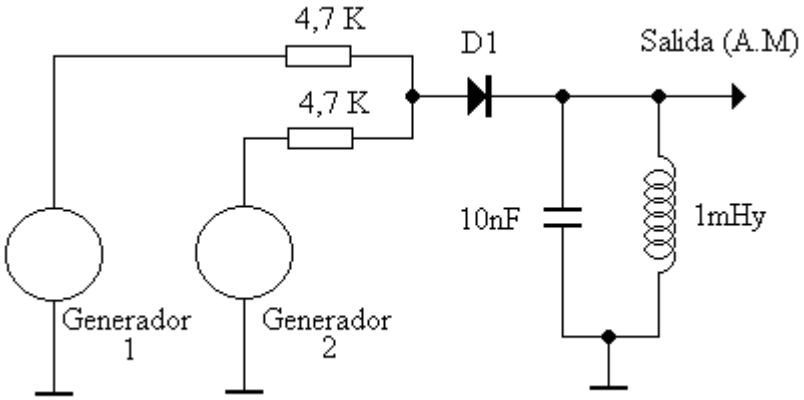


Figura 1 – Esquema del modulador de amplitud

Procedimiento:

a. Implementar el modulador que se muestra en el dibujo, y conectar el osciloscopio a la salida del mismo.
b. Encender los generadores de señal y disponer las salidas para formas de onda senoidales.
c. Ajustar la frecuencia del generador 1 (G1) a 50KHz y girar media vuelta el control de nivel de salida.

d. Ajustar la frecuencia del generador 2 (G2) a 1KHz y girar un cuarto de vuelta el control de nivel de salida.
e. Ajuste los controles para poder ver la señal correspondiente a la portadora (50KHz).
f. Se apreciará una superposición de trazos de varias amplitudes que se deben a que la señal esta modulada en amplitud.
g. Con la perrilla SEC/DIV, ajustar la base de tiempos a **1ms/div**.
h. Deberá apreciarse la envolvente de modulación. (1KHz.) sobre la portadora.
i. Pulsar el botón "**Trigger**" y verificar que el menú indique;
    - Pendiente:+,
    - Fuente:CH1,
    - Modo: Auto,
    - Acoplamiento: F.Rechazo AF.
j. Ajustar el nivel de disparo con la perilla "Trigger level" hasta obtener una imagen estabilizada. (Se puede visualizar el nivel de disparo mediante el cursor que aparece a la derecha de la pantalla, y para lograr una imagen estable, dicho cursor deberá situarse dentro de la zona correspondiente a la envolvente).
k. Pulsar el botón "Math Menú" y verificar que el menú indique:
    - Operación FFT - CH1-
    - Ventana: Hanning.
l. Llevar el espectro al centro de la pantalla y aplicar el ZoomX10.
m. Desde el menú adquisición seleccionar "Promedio" (64 cuentas).
n. Pulsar el botón "Cursor" y verificar que el menú indique: Tipo Frecuencia – Fuente Matemat.

Efectuar las siguientes mediciones:

a. Con los cursores en "**Frecuencia**" (Menú Cursores), ubicar el Cursor 1 en la portadora.
b. Con el Cursor 2 medir una de las frecuencias laterales y determinar la diferencia con la portadora (Dif.).
c. La diferencia entre portadora y frecuencia lateral es la frecuencia de la modulante.

Frec. portadora (Port): _____ Frec lateral sup/inf. (FL_) :_____

Frecuencia modulante (Dif.) : _____

d. Con los cursores en "**Amplitud**" (Menú Cursores), ubicar el Cursor 1 en la portadora y tomar nota de la amplitud en dB de la misma.
e. Con el Cursor 2 determinar la amplitud en dB de una de las frecuencias laterales.

Amplitud Portadora (dBportadora): _____ Amplitud FLS (dB B.lateral) :_____

f. Con los valores en dB obtenidos, calcular el índice de modulación mediante la siguiente expresión:

$$m_{(dB)} = dB_{B.lateral} - dB_{Portadora} + 6dB \qquad \therefore \qquad m = 10^{\frac{m(dB)}{20}}$$

Índice de modulación **m**:_____

Realizar las siguientes observaciones:

- Conmutar la forma de onda de salida del generador empleado como modulante a cuadrada y triangular, y observar los espectros producidos en cada caso.
- Como varían las presentaciones obtenidas al cambiar entre las distintas ventanas: Flattop – Rectangular – Hanning.


Experimento 5 - Observación de los productos de IMD de tercer orden

El circuito utilizado en el experimento anterior se comporta como un modulador de amplitud aprovechando la zona alineal de segundo orden (cuadrática) que presenta la curva V-I del diodo; este es un efecto buscado.
Hay sin embargo alinealidades de orden superior que darán como resultado la aparición de los "productos de ínter modulación (**IMD**)". La más importante suele ser la **IMD** de tercer orden. En este experimento se intentará determinar el rechazo de **IMD** de tercer orden del circuito modulador.

a. Utilizar el mismo arreglo del experimento anterior. Los dos generadores G1 y G2 deben estar en función senoidal y en la misma frecuencia (50KHz aproximadamente).
b. Encender G1 (manteniendo G2 apagado). Ajustar los controles para observar una imagen estable. Retocar el ajuste de frecuencia del generador para asegurarse que se produce el máximo de resonancia del circuito sintonizado. Pasar a **FFT** – Ventana "**Hanning**".
c. Activar el menú cursores en frecuencia y situar uno de los mismos sobre el pico de frecuencia. Tomar nota de los valores de amplitud y frecuencia.
d. Manteniendo los ajustes en el osciloscopio, apagar G1 y encender G2. Ajustar el generador para obtener la misma señal que en el paso anterior.
e. Encender ambos generadores y ajustar la visualización con la perilla "Sec/div" y el **Zoom X10**.

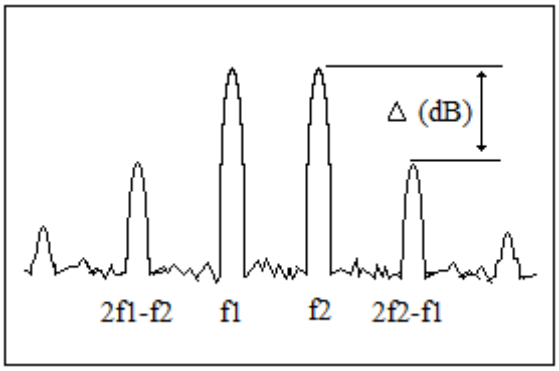f. Retocar la frecuencia de los generadores hasta que las señales queden equidistantes del pico de máxima sintonía y la separación entre ambas sea de 2KHz aproximadamente (por ej. Llevar G1 a 49 KHz y G2 a 51 KHz).

El siguiente dibujo muestran en forma aproximada, la imagen que se espera que Ud. Obtenga.



Registrar los siguientes valores:


f1: _____ f2:_____ 2f1-f2: _____ 2f2-f1: _____

Las componentes **2f1-f2**, **2f2-f1** son los productos de IMD de tercer orden, y la diferencia en dB entre las mismas y **f1**, **f2** se denomina "Rechazo de IMD de 3er orden".

Δ(dB) : _____

Experimento 6 - Análisis de una señal modulada en frecuencia

Esta parte del trabajo práctico, se podrá efectuar si al menos uno de los dos generadores que se emplearon en la experiencia anterior, posee entrada para modular en frecuencia, (lo cual es muy común en los generadores de funciones).
Si Ud. está empleando este tipo de generadores, busque en el panel frontal una clavija con el rótulo VCF,(esta es la entrada de control del oscilador controlado por tensión), y conecte la salida del segundo generador a dicha entrada (el potenciómetro externo de 1K puede no ser necesario si G2 posee atenuador incorporado). El conjunto se comportará como un generador de frecuencia modulada.

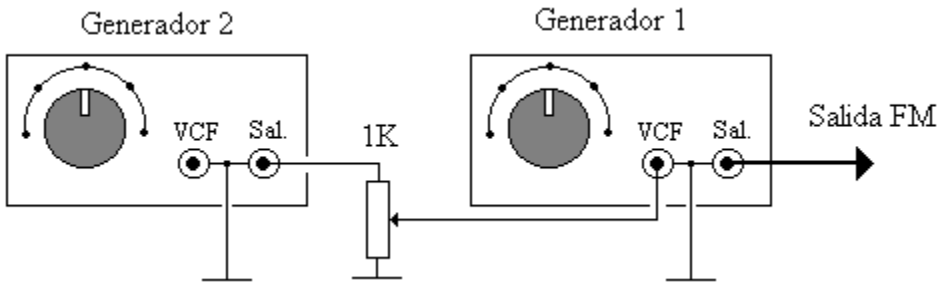

Procedimiento.

a. Encender los generadores de señal y disponer las salidas para formas de onda senoidales.
b. Ajustar la frecuencia del **G1** a 50KHz
c. Girar media vuelta el control de nivel de salida (después lo retocará si es necesario).
d. Ajustar la frecuencia del **G2** a 1KHz y girar un cuarto de vuelta el control de nivel de salida.
e. Conectar el osciloscopio a la salida del mismo.
f. Ajustar los controles para observar la señal correspondiente a la portadora (50KHz).
g. Se apreciará una superposición de varios trazos que se deben a que la señal esta modulada en frecuencia.
h. Ajustar la base de tiempos, con el control SEC/DIV, para **1ms/div**.
i. Pulsar el botón "**Math Menú**" y verificar que el menú indique:
    - Operación FFT - CH1-
    - Ventana **Hanning**.
j. Llevar el espectro al centro de la pantalla y aplicar el **ZoomX10**.
k. Desde el menú adquisición seleccionar "**Promedio**" (64 cuentas).

Realizar las siguientes observaciones:

- Observar como varia el nivel de la portadora, al modificar el índice de modulación.
- Observe como a medida que se aumenta la modulación, van apareciendo más bandas laterales.
- Buscar el valor de modulación que anula la portadora, (esta situación corresponde a un índice de modulación igual a 2,4). Disminuir ligeramente el índice de modulación.
- Conmutar la forma de onda de salida del generador empleado como modulante a cuadrada y triangular, y observar los espectros producidos en cada caso.
- Observar como varían las presentaciones obtenidas al cambiar entre las distintas ventanas: Flattop – Rectangular – Hanning.

Efectuar las siguientes mediciones:

a. Pulsar el botón "Cursor" y verificar que el menú indique: Tipo Frecuencia – Fuente Matemat.
b. Emplee como modulante una señal senoidal y seleccione el tipo de ventana que, a su criterio, sea la más conveniente.
c. Con los cursores en "Frecuencia" (Menú Cursores), ubicar el Cursor 1 en la portadora.
d. Con el Cursor 2 medir una de las frecuencias laterales y determinar la diferencia con la portadora (Dif.).

La diferencia entre portadora y frecuencia lateral es la frecuencia de la modulante.

Frec. portadora (Port): _____ Frec lateral sup/inf. (FL_):_____

Frecuencia modulante (Dif.): _____

Experimento 7 - Análisis de la distorsión armónica producida por un amplificador

En esta parte del trabajo práctico se volverá a emplear el "**Amplificador transistorizado de dos etapas**". Se recomienda, tener a mano la documentación relativa a dicho trabajo, pues se hará referencia al mismo.
Este circuito es supuestamente un amplificador lineal, al menos es lo que teóricamente debería ser por tratarse de un amplificador de **clase A**. No obstante, esto es parcialmente cierto, pues la característica de linealidad solo puede ser aproximada en ciertas condiciones. Estas son: para pequeña señal, y cuando el amplificador trabaja a lazo cerrado.

Si el amplificador se hace funcionar a lazo abierto, y buscando la máxima excursión de la tensión de salida, lo que va a ocurrir es que, casi con seguridad, se ingresará en zonas no lineales de la función de transferencia, lo cual dará por resultado, la aparición de lo que se denomina "Distorsión Armónica". Esto es, la generación de componentes armónicas de las frecuencias de las señales aplicadas a la entrada.
En los siguientes pasos del trabajo práctico, se determinará el porcentaje de contenido armónico, empleando para ello el método de observar el espectro de la señal de salida del amplificador. Se harán las mediciones para la condición de funcionamiento a lazo abierto y se repetirá para lazo cerrado. Supuestamente, en este último caso, la distorsión armónica, debe reducirse sensiblemente, pues uno de los efectos benéficos de la realimentación negativa es justamente aumentar la linealidad del amplificador.

a. Conecte los instrumentos tal como se indica en el siguiente esquema. (La medición se efectuará para condición de carga desconectada, es decir empleando el circuito como amplificador de tensión. No hay ninguna razón en especial para ello, es solo por elegir una opción).

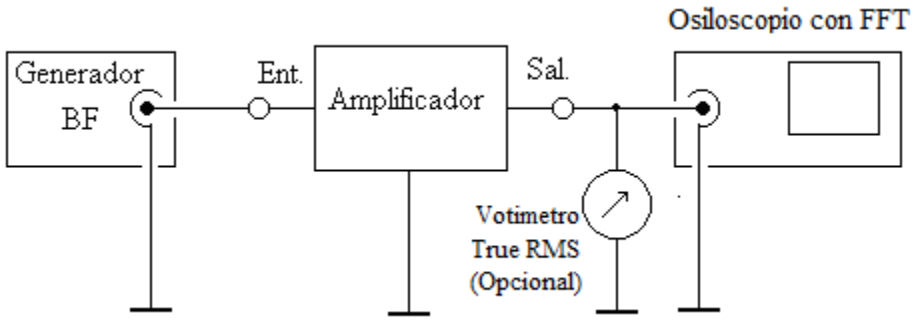


Figura 2 – Medición de la distorsión armónica en un amplificador

b. Disponga los **Jumper** correspondientes para que el amplificador quede a lazo abierto, y sin carga conectada.
c. Encienda los equipos y alimente el circuito. Ud. ya sabe utilizar el osciloscopio digital, solo tenga en cuenta lo siguiente:
d. Emplee inicialmente el osciloscopio para observar la señal de salida en el dominio del tiempo. Disponga la frecuencia del generador a **1 KHz** y ajuste los niveles de la señal para obtener la máxima excursión simétrica sin recorte (esta se dará aproximadamente cuando la forma de onda de salida alcance un valor de entre 6Vpap y 7Vpap. Esto si la tensión de alimentación es de 12 V).
e. Utilice la función de reducción del ancho de banda del osciloscopio digital a 20 MHz. (Esto es para reducir la posibilidad de que aparezcan “Alias”).
f. Pase ahora a la función **FFT**. Se sugiere usar inicialmente: Ventana **Hanning** – **ZOOM X10** – **FREC de muestreo 100 Ks/s**.
g. Determine los valores de las frecuencias de las componentes espectrales de 1ra, 2da y 3ra armónicas (En rigor de verdad, deberían medirse varias armónicas más, pero en este caso solo lo haremos con las más importantes). También es posible que aparezca una componente en 50 Hz, que será debido a la ondulación de la fuente de alimentación. (Si lo desea puede determinar su amplitud. Esto es bueno, porque algunas de las normas de medición de distorsión consideran que la ondulación de la fuente contribuye a la distorsión total).
h. Pase ahora a “**Ventana FLATTOP**”, y mida la amplitud de cada una de las componentes espectrales. En todos los casos asegúrese que determina el valor eficaz de cada componente (Pues eventualmente las amplitudes observadas pueden corresponder a valores pico).

i. Complete la siguiente tabla con los valores obtenidos, y calcule el porcentaje de distorsión armónica total, mediante las expresiones que se consignan al pie de dicha tabla.

Tabla de valores medidos a lazo abierto.

	En el dominio del tiempo	**En el dominio de la frecuencia (FFT)**		
	Vsalida V(pap)	V1 1er Armónica	V2 2da Armónica	V3 3ra Armónica
Frec (KHz)	1 KHz	1 KHz		
dBv	-------			
V				

$$V(\text{Arm.}) = \sqrt{(V_2)^2 + (V_3)^2} \quad ; \quad \text{Dist.Arm.}\% = \frac{V(\text{Arm})}{V_1} \cdot 100$$

Distorsión Armónica % (a lazo abierto) = _____

j. A partir del último punto del paso anterior (es decir con el osciloscopio dispuesto en el modo FFT), sin desconectar, los instrumentos, insertar el jumper correspondiente para activar el lazo de realimentación. Se espera que el nivel de la señal de salida se reduzca sensiblemente por haber disminuido la ganancia del amplificador.

k. Restituya la amplitud de la componente de 1ra armónica (1 KHZ) al mismo valor que tenía en el paso anterior aumentando el nivel del generador y repita las mediciones efectuadas.

Tabla de valores medidos a lazo cerrado.

	En el dominio del tiempo	***En el dominio de la frecuencia (FFT)***		
	V salida V(pap)	*V1 1er Armónica*	*V2 2da Armónica*	*V3 3ra Armónica*
Frec (KHz)	*1 KHz.*	*1KHz.*		
dBv	-------			
V				

Distorsión Armónica % (a lazo cerado) = _____

l. Compare los valores obtenidos en ambos pasos.

Para terminar

Conclusiones:

Elabore conclusiones respecto de los experimentos que acaba de hacer. Puede guiarse con las siguientes preguntas:

✓ En el último paso del experimento 2, Ud. ha medido la componente de continua de una señal, tomándola del espectro, y con un voltímetro. Es probable que haya habido diferencias entre ambas mediciones. Esto puede ser debido a lo que se denomina "Error de 6dB en la componente de CC". Busque el manual de uso del osciloscopio y averigüe que significa esto.
✓ A partir de los resultados obtenidos en cada una de las experiencias, elabore un listado de las ventajas y desventajas que Ud. haya notado al analizar una señal en el dominio de la frecuencia en lugar de hacerlo en el dominio del tiempo.
✓ Confeccione un listado de ventajas y desventajas de cada una de los distintos tipos de ventanas (Rectangular – Hanning – Flattop).
✓ En el experimento 3 se ha forzado la situación para que aparezca un "Alias". ¿Comprende bien lo que ha ocurrido?. Discuta el punto con sus compañeros.
✓ ¿Qué diferencias ha notado entre los modos de muestreo: ¿Normal, Pico, y Promedio?
✓ En los experimentos 4 y 5 ha utilizado un circuito modulador cuyo funcionamiento se funda en el uso de un elemento alineal como es un diodo. ¿Comprende bien cómo funciona? Discuta el punto con sus compañeros.