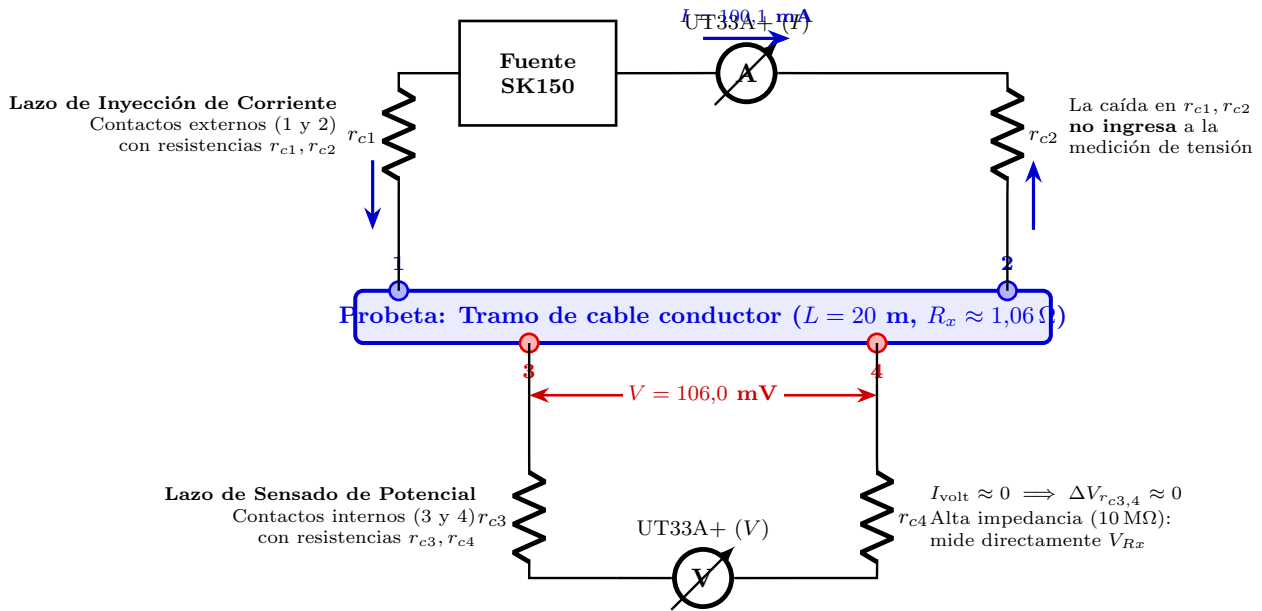

$I = 100{,}1$ mA
UT33A+ (I)
Fuente
SK150
A
Lazo de Inyección de Corriente
Contactos externos (1 y 2)
con resistencias r_{c1}, r_{c2}
r_{c1}
r_{c2}
La caída en r_{c1}, r_{c2}
no ingresa a la
medición de tensión
1
2
Probeta: Tramo de cable conductor ($L = 20$ m, $R_x \approx 1{,}06\,\Omega$)
3
4
$V = 106{,}0$ mV
Lazo de Sensado de Potencial
Contactos internos (3 y 4)
con resistencias r_{c3}, r_{c4}
r_{c3}
r_{c4}
UT33A+ (V)
V
$I_{\text{volt}} \approx 0 \implies \Delta V_{r_{c3,4}} \approx 0$
Alta impedancia (10 MΩ):
mide directamente V_{Rx}