

1)

f	A_o	A_b	A_c
100	200mVpp	200mVpp	200mVpp
500	210 Vpp		205mVpp
1k	215mVpp	190mVpp	
5k	230mVpp	180mVpp	
10k			
50k			
100k			
500k			
1M			

a) $v/d_{in} (y_i) : 50mV$
 $A_{TT} : \times 10$

b) $v/d_{in} (y_i) : 50mV$
 $A_{TT} : \times 10$

c) $v/d_{in} (y_i) : 50mV$
 $A_{TT} : \times 10$

CHI

2) $v/d_{in} (y_i) : 5V$ } Con $A_{TT} : \times 10$, en DC y AC
 $A_{TT} : \times 1$ } no hubo variación notable

3) e) $v/d_{in} (y_i) : 500mV$
 $A_{TT} : \times 10$
 $T/d_{iv} : 5ms$ } $V_{o_{reg}} : 22,5V$

h) $v/d_{in} (y_i) : 50mV$
 $A_{TT} : \times 10$
 $T/d_{iv} : 2ms$ } $V_{ripple(pp)} : 1,83V$

$$i) f_{\text{ripple}} : 100 \text{ Hz}$$

$$\% \text{ ripple} : 8,2 \% V_{CC}$$

4)

$$f_{\text{base}} : 0,1 \text{ divisions } \Rightarrow 2 \text{ V/div}$$

$$\text{Atenuación} : \times 1$$

$$V/\text{div} = 2 \text{ V/div}$$

$$T/\text{div} = 0,5 \text{ ms/div}$$

$$\left. \begin{array}{l} 5) \quad V/\text{div} (y_1) : 20 \text{ mV} \\ \quad \text{Att} : \times 1 \\ \quad T/\text{div} : 0,5 \text{ ms} \\ \quad V_{pp} = 200 \text{ mV} \end{array} \right\} 600 \text{ Hz} = f_0$$

$$\left. \begin{array}{l} 6) \quad V/\text{div} (y_1) : 0,2 \text{ V} \\ \quad \text{Att} : \times 10 \\ \quad T/\text{div} : 0,5 \text{ ms} \\ \quad V_{pp} = 1,1 \text{ V} \end{array} \right\} 400 \text{ Hz}$$

$$7) \begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$8) \begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned}} \right\} \text{Ch}_1$$

$$\begin{aligned} v/div (y_1) &: 1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 1 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} v/div (y_1) &: 1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 1 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned}} \right\} \text{Ch}_2$$

$$9) \begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,1 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,5 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$10) \begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,2 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,2 \text{ ms} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} v/div (y_1) &: 0,2 \text{ V} \\ A_{TT} &: \times 10 \\ T/div &: 0,2 \text{ ms} \end{aligned}} \right\} \text{Ch}_1 \text{ y } \text{Ch}_2$$

$$T = 1 \text{ ms}$$

$$t_0 = 200 \mu\text{s} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{considerando} \\ 50\% \text{ Ampl} \end{array}$$

$$D = \frac{t_0}{T} = 0,2$$

$$V_{pp} = 5,5 \text{ V}$$

$$V_{cc} = -2,7 \text{ V}$$

$$V_{ef} = V_{pp} \cdot \sqrt{D - D^2} = 2,2 \text{ V}$$

$$11) a) t_0 = 70 \text{ ms} \quad T = 114 \text{ ms}$$

$$b) t_d = 12 \text{ ms}$$